



# BAB 5 ELEKTRONIK


Fizik Tingkatan 5 KSSM

Oleh Cikgu Norazila Khalid

Smk Ulu Tiram, Johor


# 5.1 Elektron



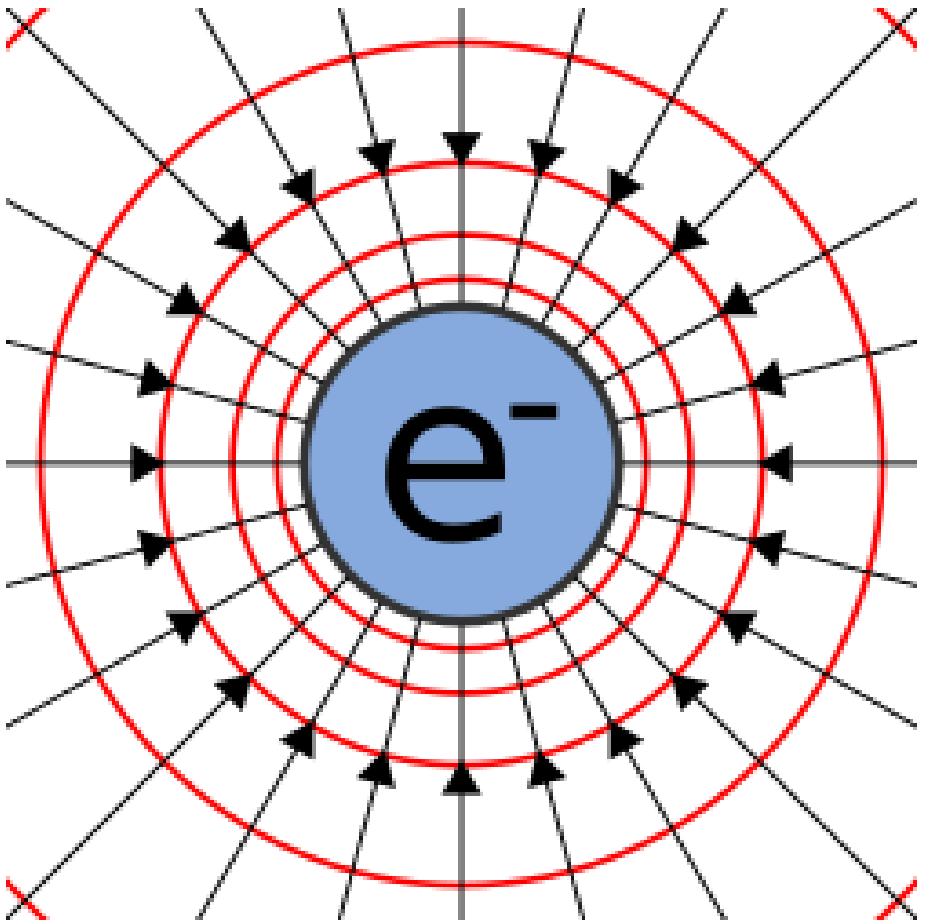

## Pancaran Termion dan Sinar Katod



Arus elektrik terhasil apabila zarah bercas (elektron) mengalir dalam suatu konduktor.

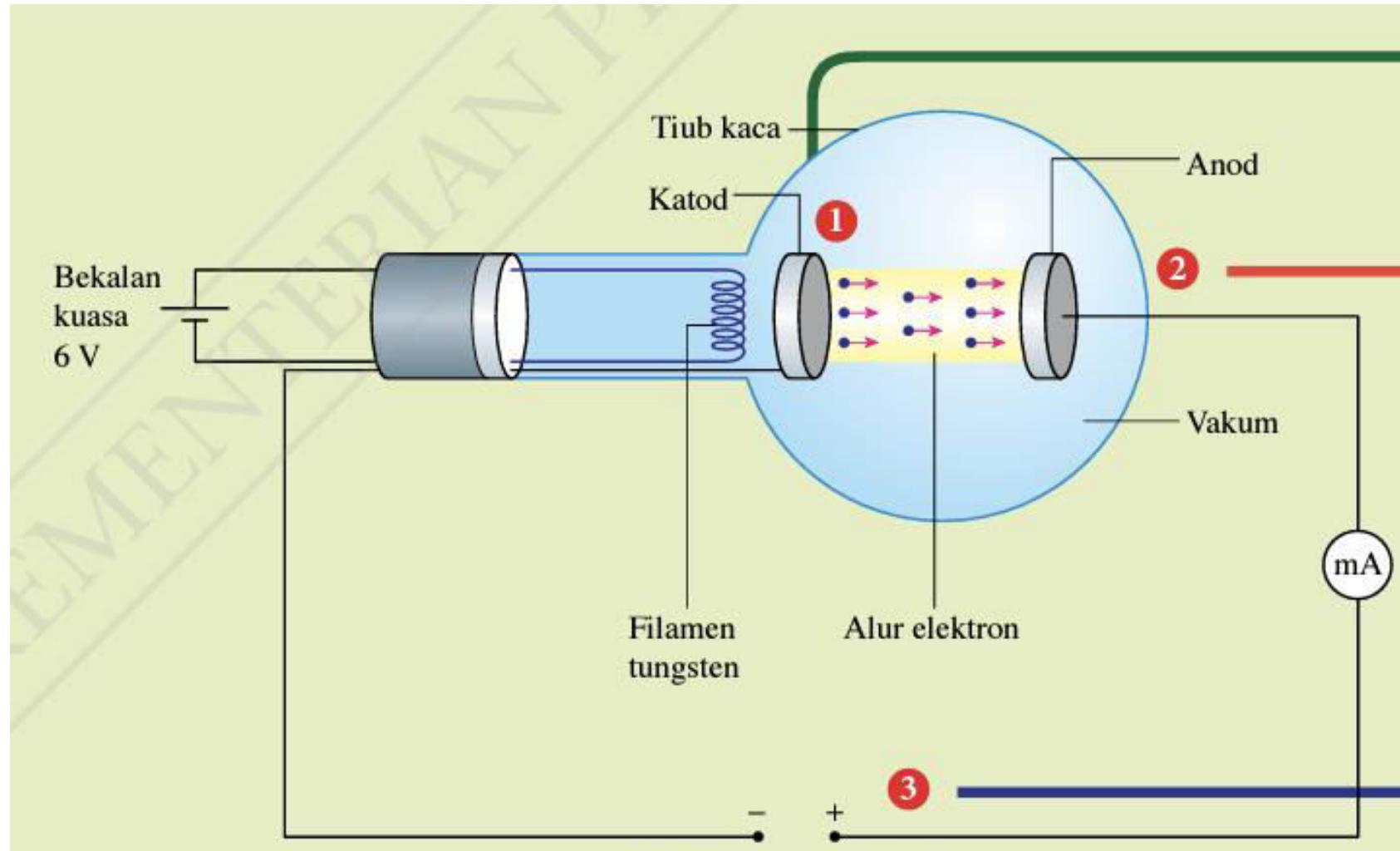


**Rajah 5.1** Pancaran termion dan penghasilan sinar katod dalam tiub vakum
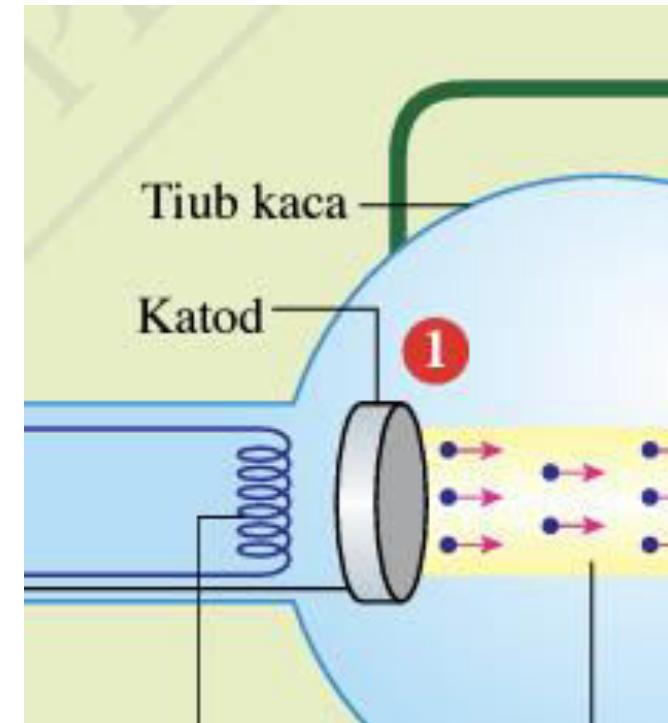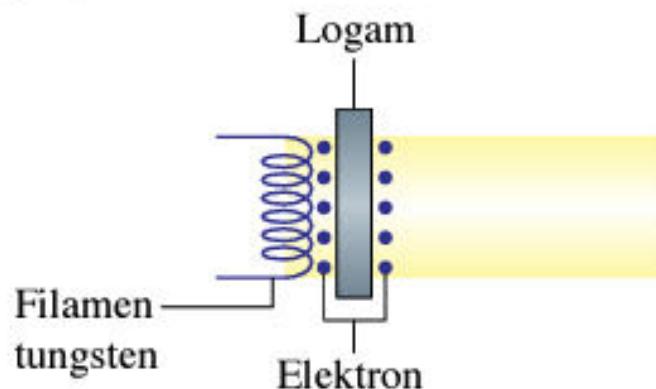
# 1

Terdapat banyak elektron bebas dalam seutas dawai logam seperti filamen tungsten. Apabila bekalan kuasa a.t. 6 V dihidupkan, suhu filamen tungsten akan meningkat dan elektron bebas itu akan memperoleh tenaga kinetik yang cukup untuk terpancar keluar daripada permukaan logam. **Pancaran termion** ialah **pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan**.



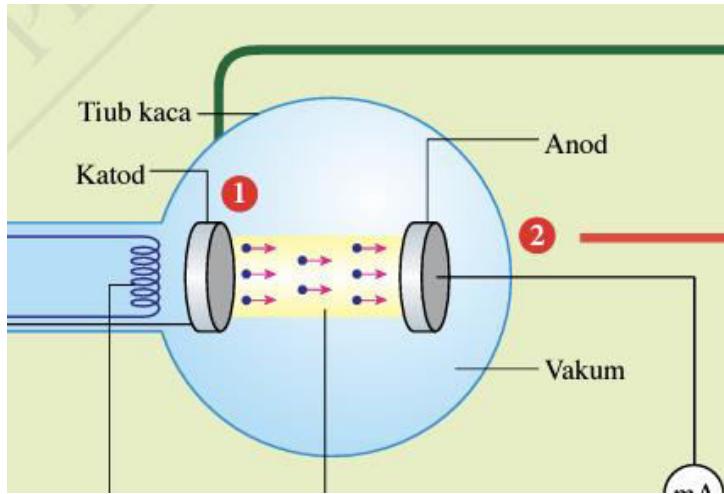


2


Dalam tiub kaca yang vakum, elektron-elektron dapat memecut ke anod tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara. Maka, tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan halaju maksimum.
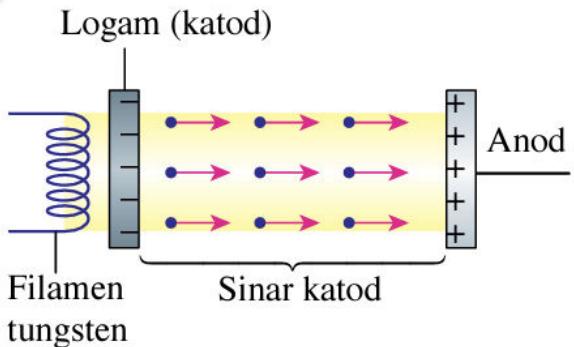
### 3

- Apabila tiub vakum disambungkan kepada suatu bekalan kuasa V.L.T., elektron-elektron yang terpancar di katod akan tertarik ke anod pada kelajuan yang tinggi dan membentuk alur elektron. **Alur elektron yang berkelajuan tinggi** ini dikenali sebagai **sinar katod**. Alur elektron tersebut melengkapkan litar bekalan kuasa V.L.T. dan bacaan miliammeter menunjukkan pengaliran arus berlaku.



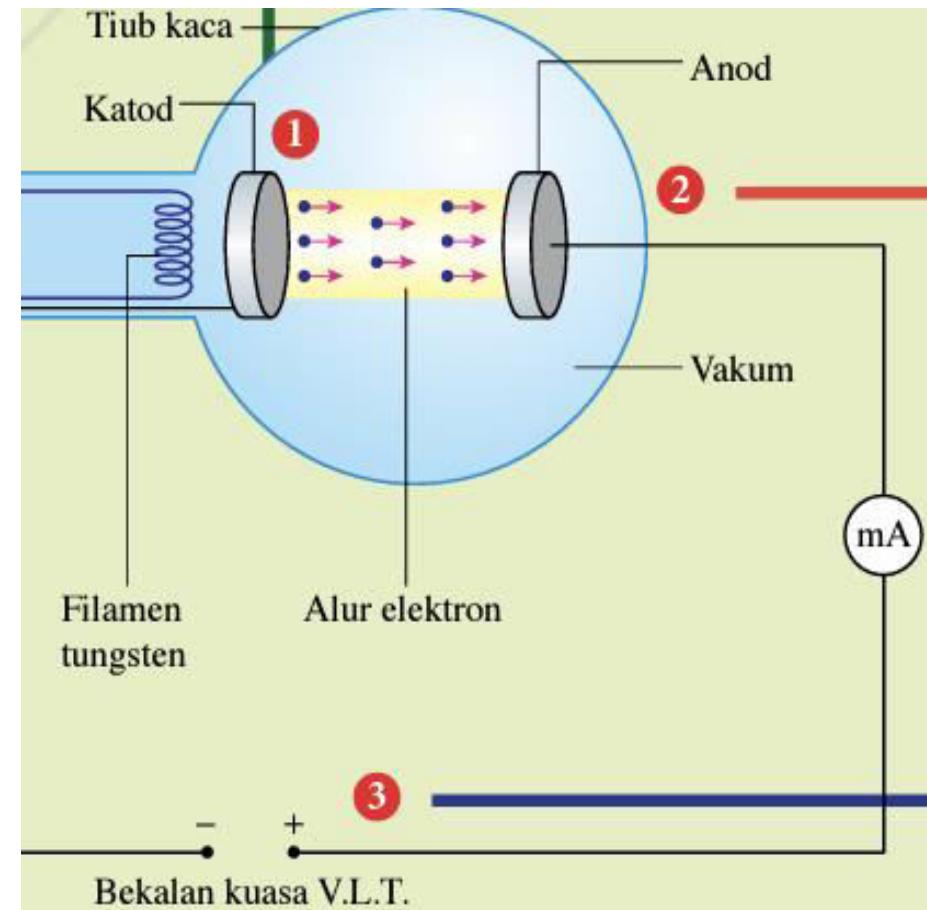- Jika sambungan ke bekalan kuasa V.L.T. disongsangkan, miliammeter tidak menunjukkan sebarang bacaan.





*on dan penghasilan sinar katod dalam tiub vakum*



## Kesan Sinar Katod di Bawah Pengaruh Medan Elektrik dan Medan Magnet

- ▶ Sinar katod ialah alur elektron yang bergerak dengan kelajuan tinggi dalam vakum.
- ▶ Ciri-ciri sinar katod boleh dikaji menggunakan tiub pemesongan dan tiub palang Maltese.




**Jadual 5.1** Rumusan kesan medan elektrik dan medan magnet ke atas sinar katod

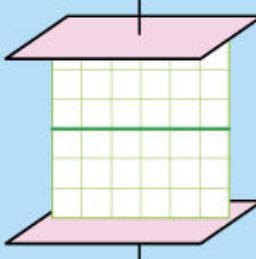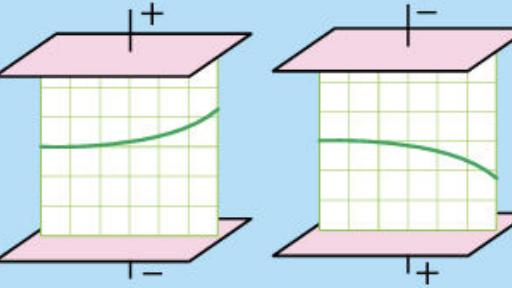Radas	Keadaan suis	Pemerhatian	Penerangan
Tiub pemesongan	$S_1$ dan $S_2$ dihidupkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinar katod bergerak secara lurus.</li> </ul>
	$S_1$ , $S_2$ dan $S_3$ dihidupkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinar katod <b>boleh dipesongkan oleh medan elektrik</b> dan terpesong ke plat beras positif membentuk laluan jenis parabola.</li> <li>Sinar katod <b>bercas negatif</b>.</li> </ul>

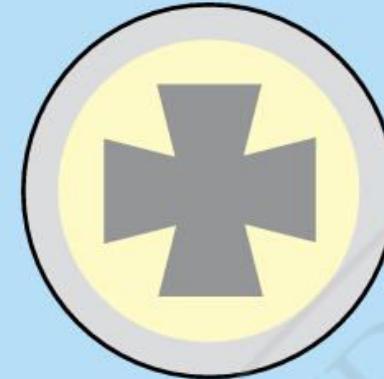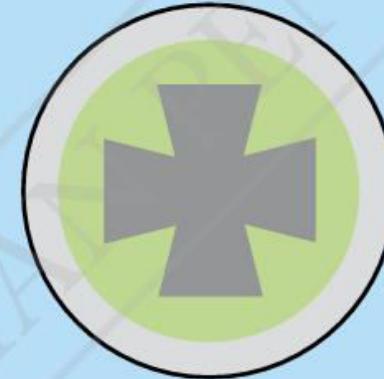Tiub palang Maltese	$S_1$ dihidupkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cahaya dari filamen tungsten yang panas dihalang oleh objek legap (palang Maltese) untuk menghasilkan bayang-bayang. Cahaya bergerak secara lurus.</li> </ul>
	$S_1$ dan $S_2$ dihidupkan		<ul style="list-style-type: none"> <li>Sinar katod <b>dihalang</b> oleh palang Maltese untuk menghasilkan bayang-bayang. Sinar katod <b>bergerak secara lurus</b>.</li> <li>Sinar katod juga <b>menghasilkan kesan berpendarflour</b> pada skrin di sekeliling bayang-bayang. Hal ini menunjukkan sinar katod <b>mempunyai momentum dan tenaga kinetik</b>.</li> </ul>

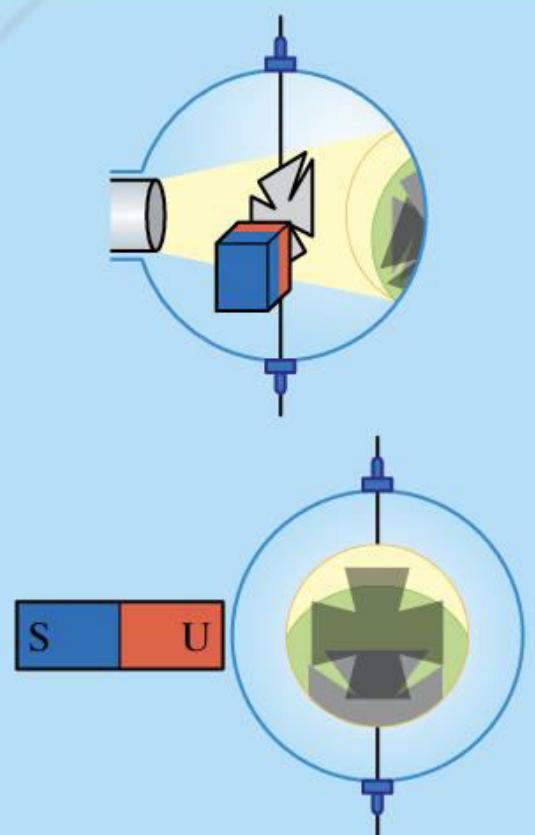$S_1$  dan  $S_2$  dihidupkan  
dan magnet  
didekatkan  
pada tiub



- Satu bayang-bayang akan dihasilkan oleh cahaya filamen tungsten yang panas.
- Satu bayang-bayang lagi akan dihasilkan oleh pemesongan sinar katod apabila magnet bar didekatkan pada tiub.
- Arah pemesongan sinar katod boleh ditentukan oleh petua tangan kiri Fleming.

$$E = eV$$


iaitu  $E$  = tenaga keupayaan elektrik

$e$  = cas satu elektron

$V$  = beza keupayaan antara katod dengan  
anod pada bekalan kuasa V.L.T.

Cas satu elektron ialah  $1.6 \times 10^{-19}$  C

## Halaju Elektron dalam Tiub Sinar Katod

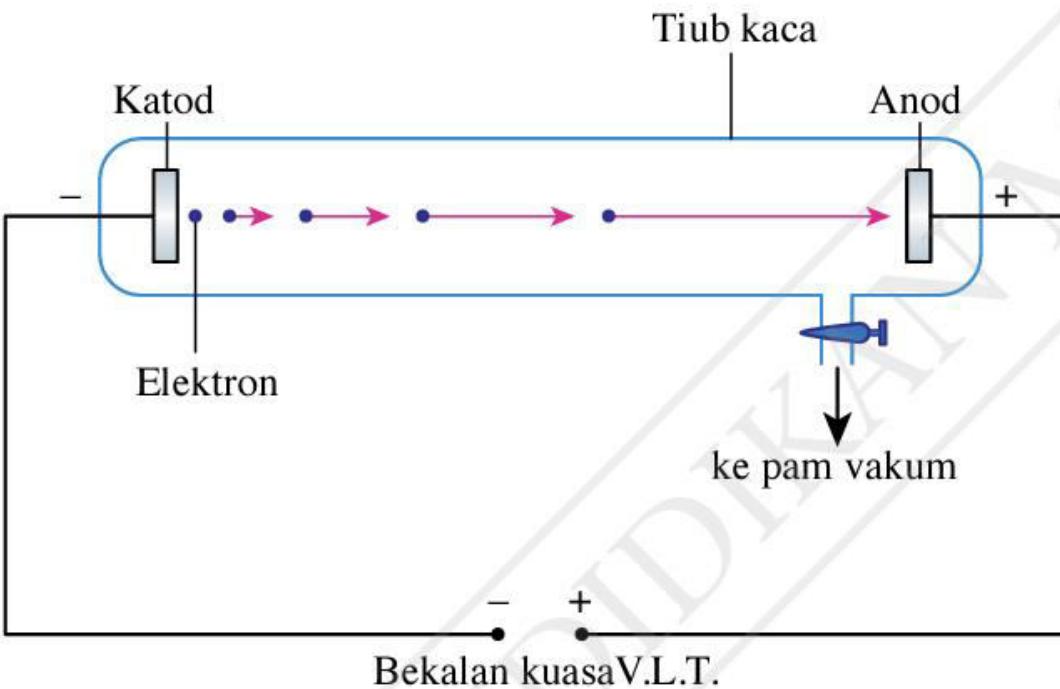

**Rajah 5.4 Tiub sinar katod**

Apabila bekalan kuasa V.L.T. dihidupkan, elektron akan ditarik oleh anod yang berkeupayaan positif. Oleh sebab tiada molekul udara dalam tiub vakum, elektron akan memecut ke anod tanpa sebarang perlanggaran. Elektron-elektron ini akan memperoleh halaju maksimum,  $v_{\text{maks}}$  apabila tiba di anod.

Menurut prinsip keabadian tenaga,

Tenaga keupayaan elektrik = Tenaga kinetik maksimum

$$eV = \frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2$$

iaitu       $e$  = cas satu elektron

$V$  = beza keupayaan antara katod dengan anod

$m$  = jisim elektron

$v_{\text{maks}}$  = halaju maksimum elektron

Cas satu elektron ialah  $1.6 \times 10^{-19}$  C dan  
jisim elektron ialah  $9.11 \times 10^{-31}$  kg

## Contoh 1

Rajah 5.5 menunjukkan alur elektron dari katod yang dipecut ke arah anod dalam ruang vakum. Beza keupayaan merentasi katod dengan anod ialah 550 V.


[Jisim elektron,  $m = 9.11 \times 10^{-31}$  kg, cas satu elektron,  $e = 1.6 \times 10^{-19}$  C]

- Berapakah tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron?
- Berapakah tenaga kinetik yang diperoleh elektron apabila tiba di anod?
- Berapakah halaju maksimum elektron ketika sampai di anod?

CUBA JAWAB



[http://bit.  
ly/35dRqU8](http://bit.ly/35dRqU8)

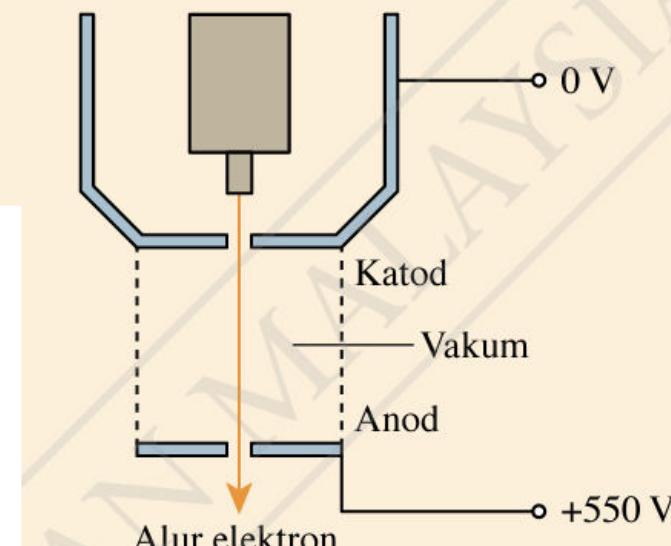

Rajah 5.5

## Penyelesaian

Beza keupayaan merentasi katod dengan anod,  $V = 550 \text{ V}$

Cas satu elektron,  $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

Jisim elektron,  $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

- (a) Tenaga keupayaan elektrik bagi  
satu elektron =  $eV$

$$= 1.6 \times 10^{-19} \times 550$$

$$= 8.8 \times 10^{-17} \text{ J}$$

- (b) Menurut prinsip keabadian tenaga:

Tenaga kinetik yang diperoleh elektron

= Tenaga keupayaan elektrik elektron

$$= 8.8 \times 10^{-17} \text{ J}$$


(c)  $\frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2 = eV$

$$v_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$$

$$= \sqrt{\frac{2 \times 8.8 \times 10^{-17}}{9.1 \times 10^{-31}}}$$

$$= 1.39 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$$

## 5.2 Diod Semikonduktor

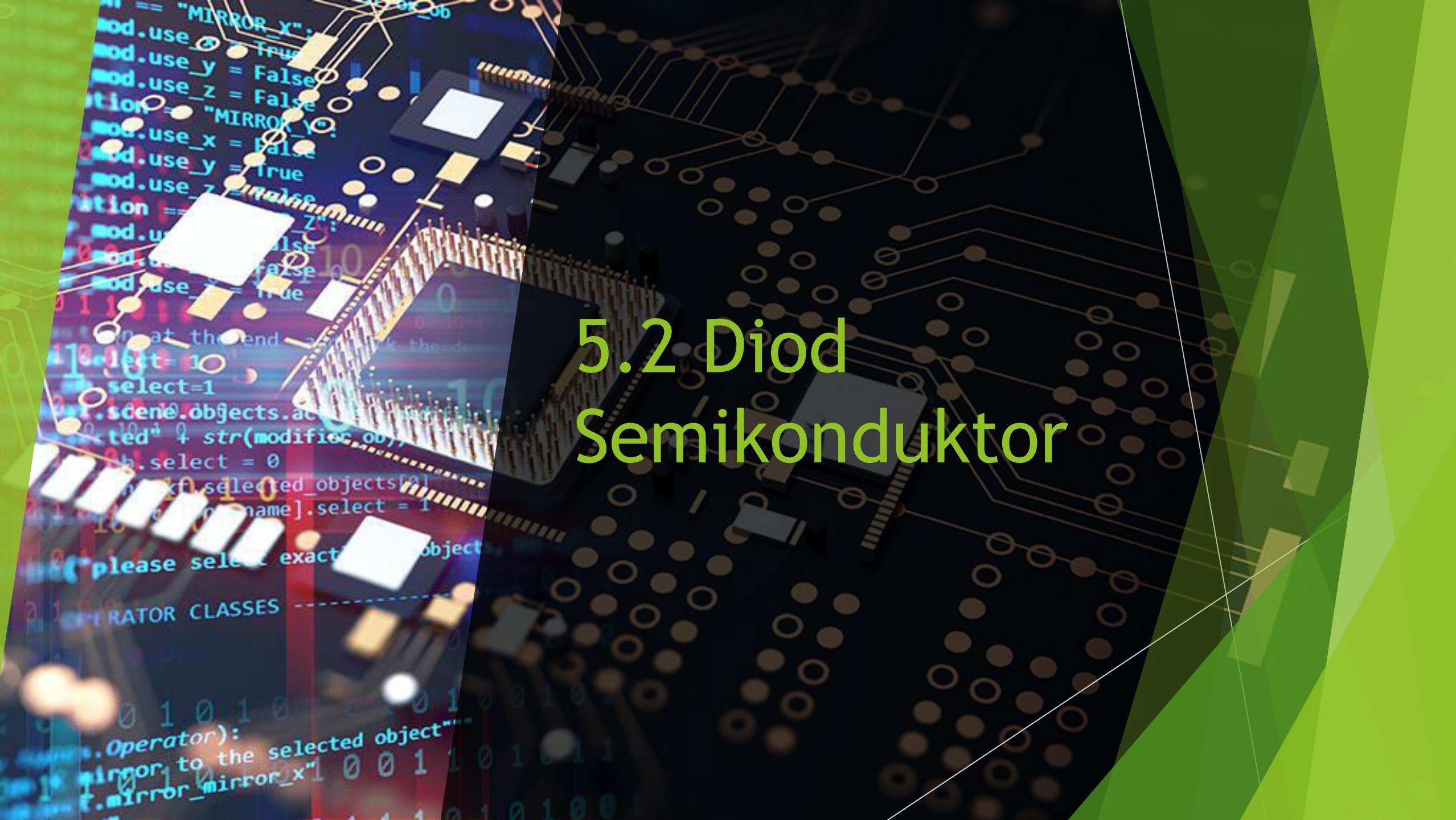

# Diod Semikonduktor

- ▶ Namun dalam kehidupan harian, banyak peralatan elektrik hanya dapat berfungsi menggunakan arus terus (a.t.).
- ▶ Oleh itu, bekalan arus ulang-alik perlu ditukarkan kepada arus terus.





## What is a Diode?



## Fungsi Diod Semikonduktor

- ▶ Diod semikonduktor ialah komponen elektronik yang membenarkan arus elektrik mengalir dalam satu arah tertentu sahaja.
- ▶ Diod semikonduktor dihasilkan dengan menggabungkan semikonduktor jenis-p dan semikonduktor jenis-n untuk membentuk satu simpang p-n.

**Jadual 5.2 Sambungan diod dalam litar ringkas**

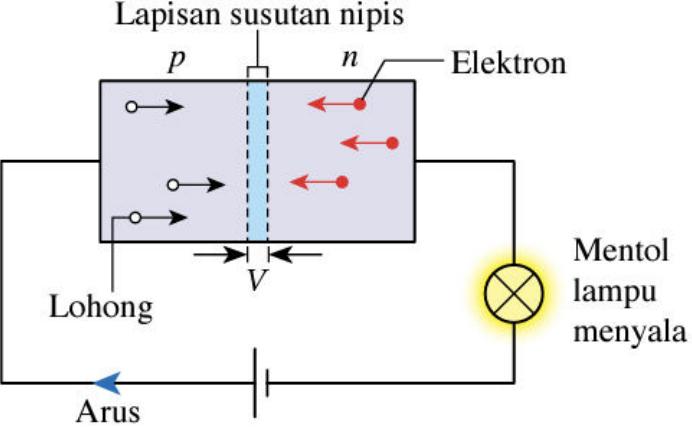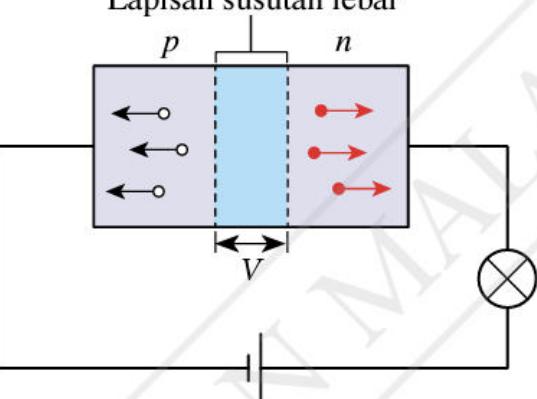
Litar Pincang Depan	Litar Pincang Songsang
 <p>Lapisan susutan nipis p                    n Lohong V Arus</p> <p>Elektron Mentol lampu menyala</p>	 <p>Lapisan susutan lebar p                    n Lohong V</p> <p>Arus</p> <p>Mentol lampu tidak menyala</p>
<p>Apabila diod dipincang depan, lohong akan bergerak ke arah semikonduktor jenis-n manakala elektron akan bergerak ke arah semikonduktor jenis-p.</p>	<p>Apabila diod dipincang songsang, lohong dan elektron masing-masing akan bergerak menjauhi lapisan susutan.</p>
<p>Lapisan susutan menjadi nipis.</p>	<p>Lapisan susutan menjadi lebar.</p>
<p>Voltan simpang, <math>V</math> merentasi lapisan susutan berkurang dan rintangan diod menjadi sangat kecil.</p>	<p>Voltan simpang, <math>V</math> merentasi lapisan susutan meningkat sehingga mencapai beza keupayaan bateri. Rintangan diod menjadi sangat besar.</p>
<p>Arus boleh mengalir melalui diod dan mentol akan menyala.</p>	<p>Arus akan berhenti mengalir dan mentol tidak menyala.</p>


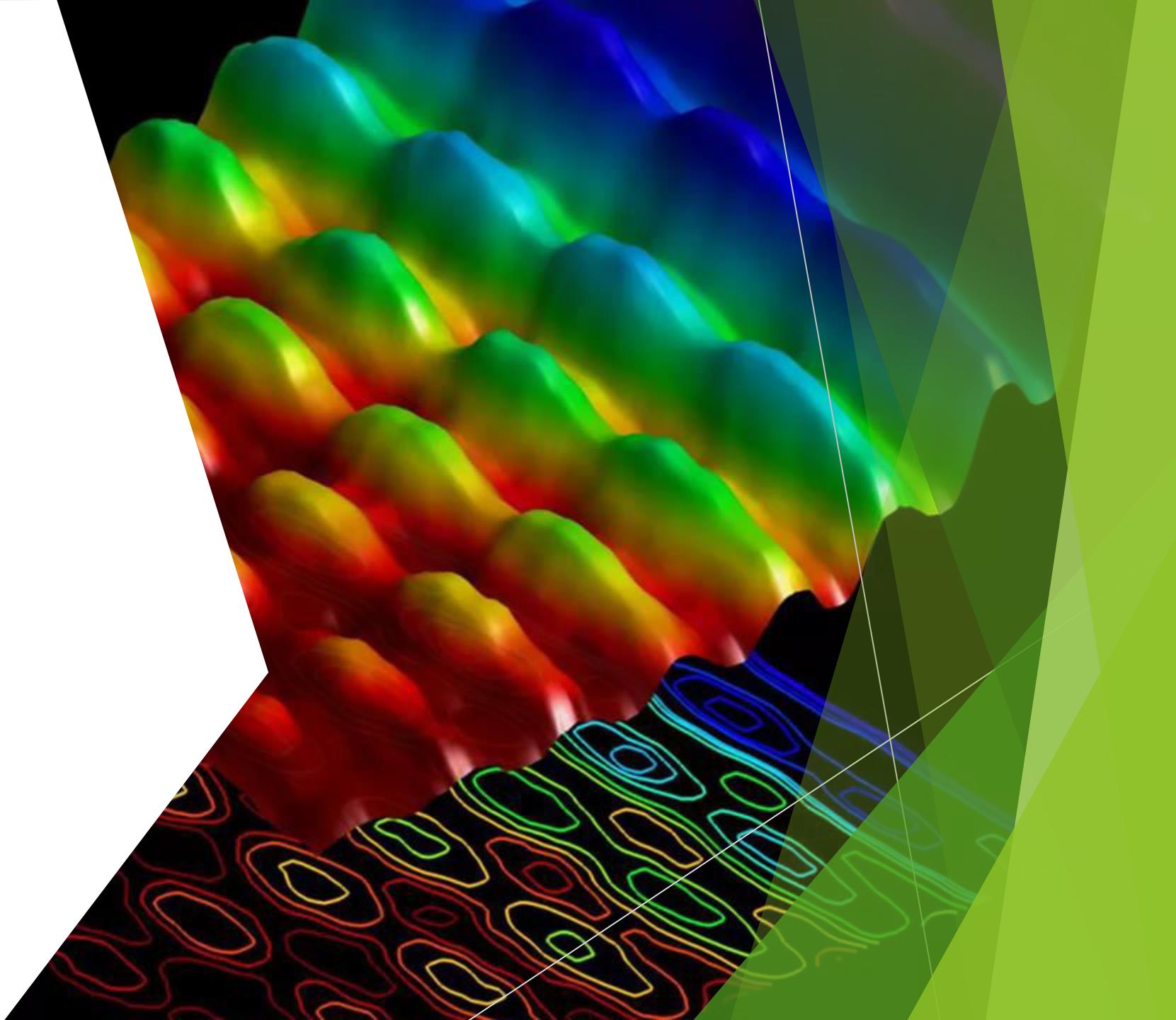
# Kegunaan Diod Semikonduktor dan Kapasitor dalam Rektifikasi Arus Ulang- alik


**telefon pintar hanya dapat  
dicas dengan arus terus.**

- ▶ Proses penukaran arus ulang-alik kepada arus terus dikenali sebagai rektifikasi.
- ▶ Terdapat dua jenis rektifikasi, iaitu rektifikasi gelombang separuh dan rektifikasi gelombang penuh



# Rektifikasi Gelombang Separuh

- ▶ Satu kitaran lengkap arus ulang-alik terdiri daripada dua separuh kitar, iaitu separuh kitar positif dan separuh kitar negatif.

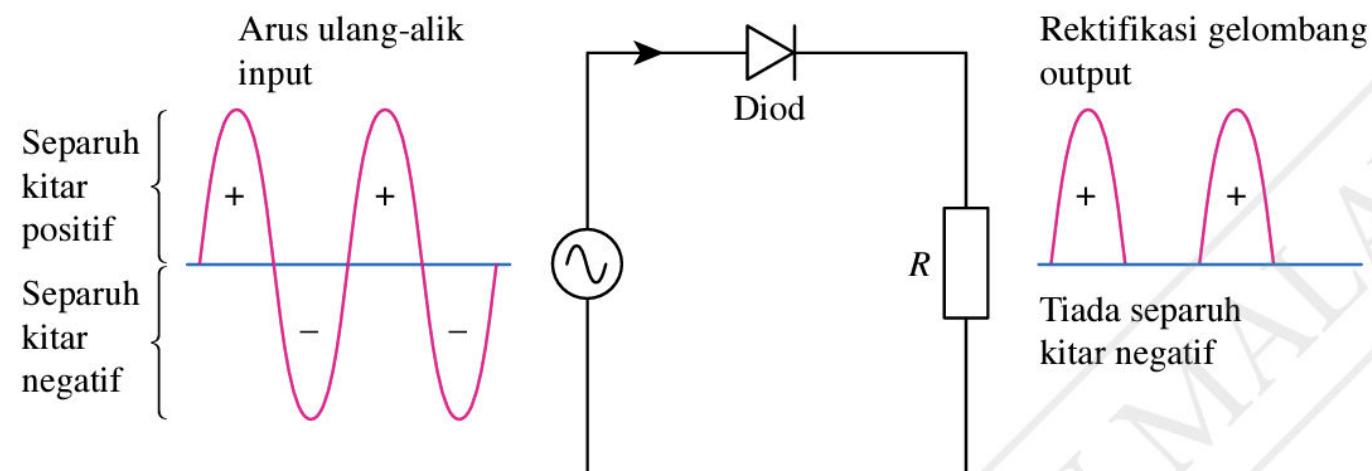

**Rajah 5.8** Rektifikasi gelombang separuh




## Rektifikasi Gelombang Penuh

- ▶ Susunan empat diod seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.9 dan Rajah 5.10 dinamakan rektifier tetimbang.
- ▶ Susunan ini membenarkan arus mengalir dalam satu kitar lengkap pada arah yang sama melalui beban, R.

### Separuh kitar positif


- Diod,  $D_1$  dan  $D_2$  adalah pincang depan manakala diod,  $D_3$  dan  $D_4$  adalah pincang songsang.
- Oleh itu,  $D_1$  dan  $D_2$  mengalirkan arus manakala  $D_3$  dan  $D_4$  menghalang arus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.9.

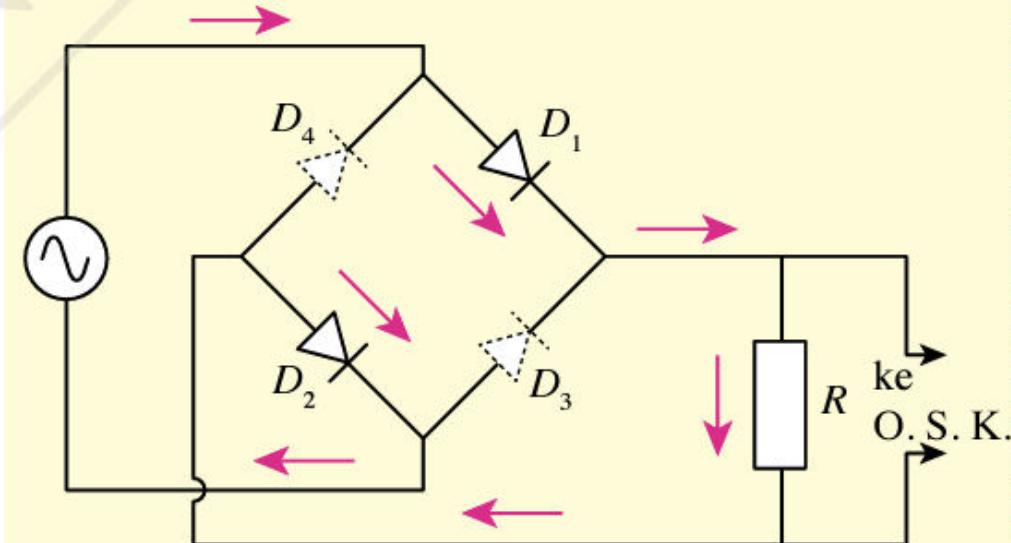

**Rajah 5.9**

### Separuh kitar negatif


- Diod,  $D_3$  dan  $D_4$  adalah pincang depan manakala diod,  $D_1$  dan  $D_2$  adalah pincang songsang.
- Oleh itu,  $D_3$  dan  $D_4$  mengalirkan arus manakala  $D_1$  dan  $D_2$  menghalang arus seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.10.

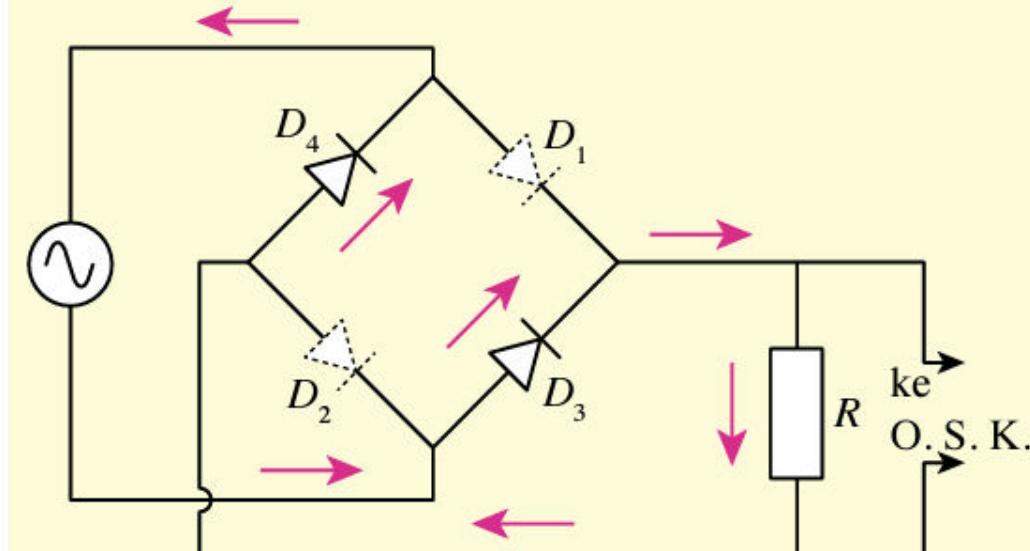


**Rajah 5.10**

► Proses rektifikasi yang membenarkan arus mengalir dalam satu litar lengkap pada satu arah yang sama dikenali sebagai rektifikasi gelombang penuh.

Bentuk gelombang input

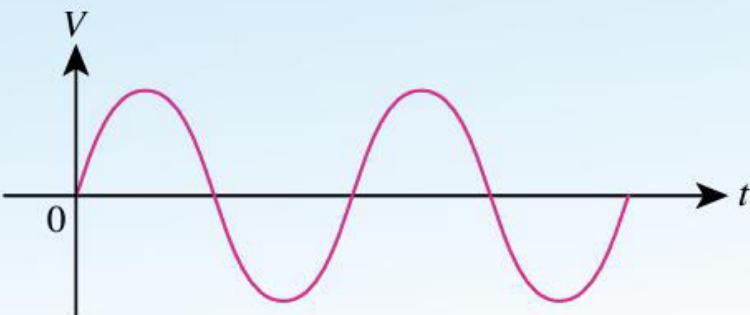

Bentuk gelombang output

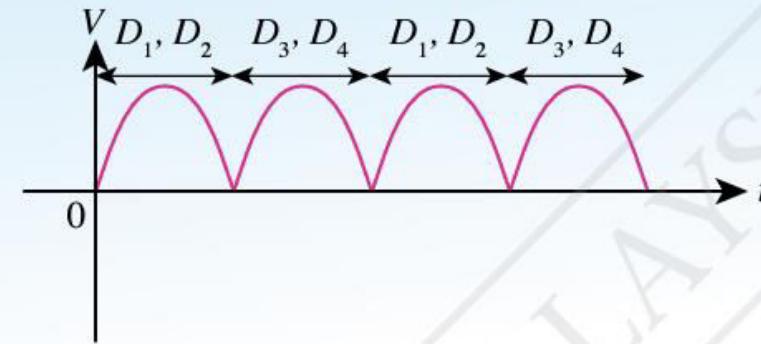



**Rajah 5.11** Paparan rektifikasi gelombang penuh pada osiloskop sinar katod

# Kapasitor sebagai Perata Arus



- ▶ Rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh menghasilkan arus output yang tidak rata.
- ▶ Oleh itu, kapasitor sebagai perata arus perlu digunakan dalam litar rektifikasi.


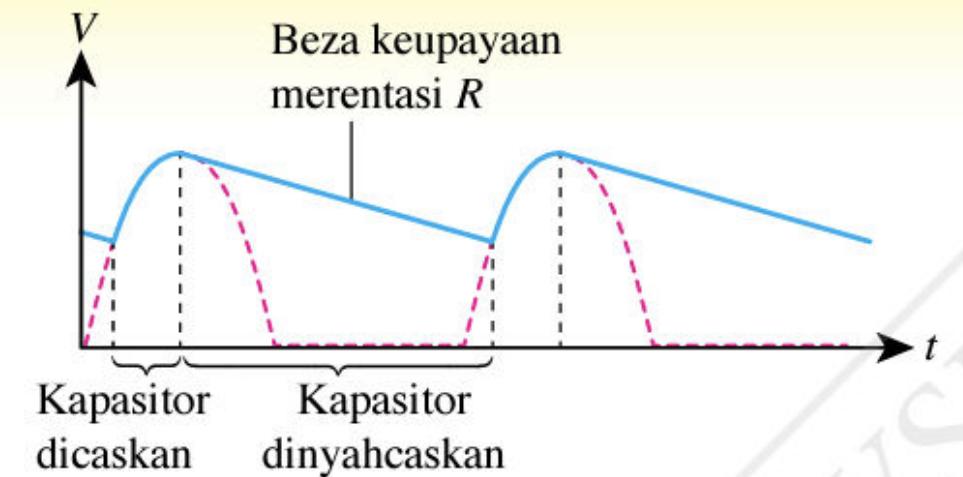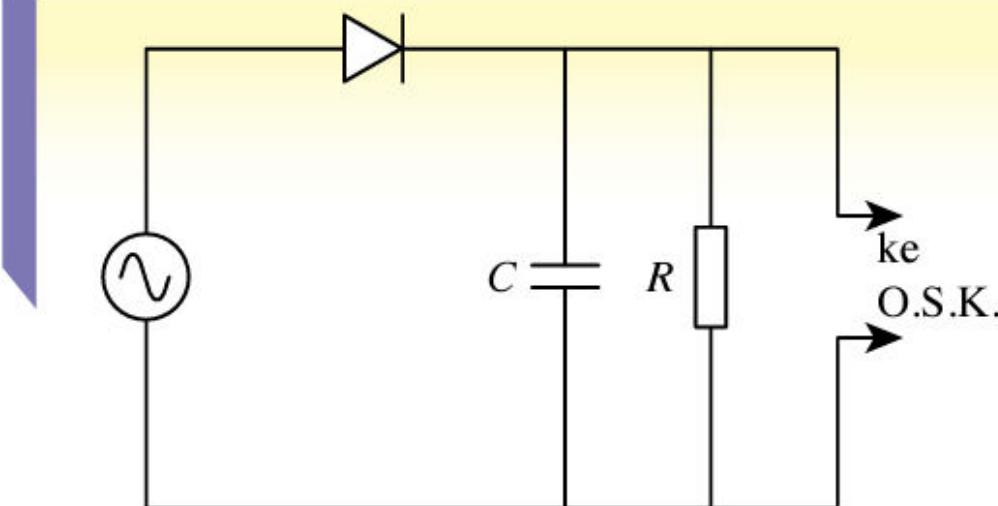
## Perataan Output Rektifikasi Gelombang Separuh




## Perataan Output Rektifikasi Gelombang Penuh

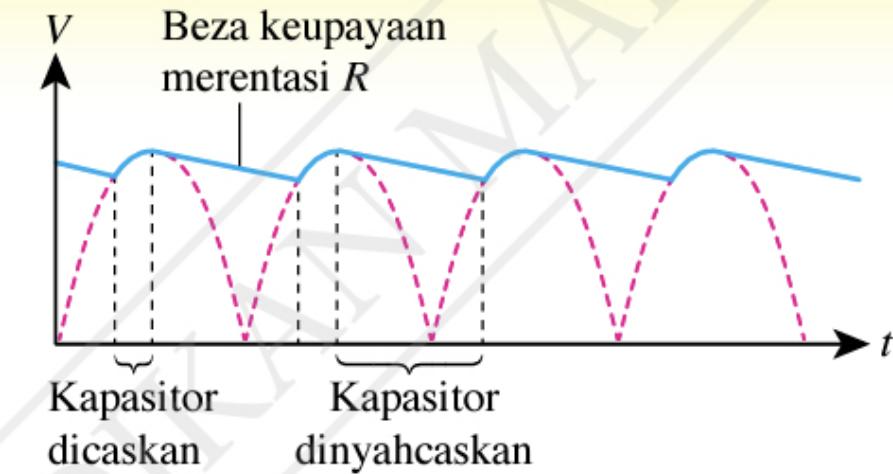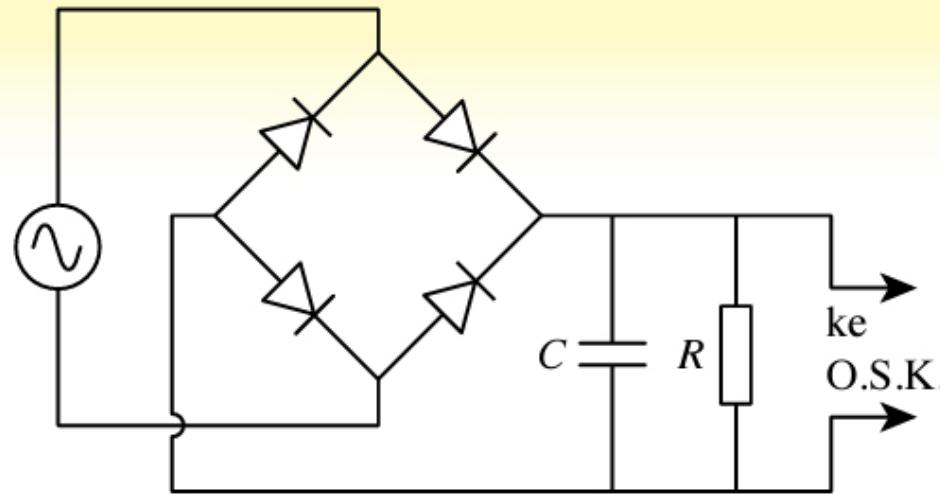

**Rajah 5.12** Perataan output rektifikasi gelombang separuh dan gelombang penuh oleh kapasitor


- Kapasitor,  $C$  disambungkan selari dengan beban,  $R$ . Apabila bekalan kuasa dihidupkan, arus output boleh diratakan.
- Ketika beza keupayaan meningkat, kapasitor akan dicas dan tenaga disimpan dalam kapasitor tersebut.
- Ketika beza keupayaan menyusut, kapasitor akan dinyahcas agar arus output tidak menurun ke nilai sifar. Tenaga yang disimpan dalam kapasitor akan mengekalkan beza keupayaan merentasi perintang,  $R$ .
- Daripada bentuk gelombang output yang diratakan, maka kapasitor berfungsi sebagai perata arus.

## 5.3 Transistor

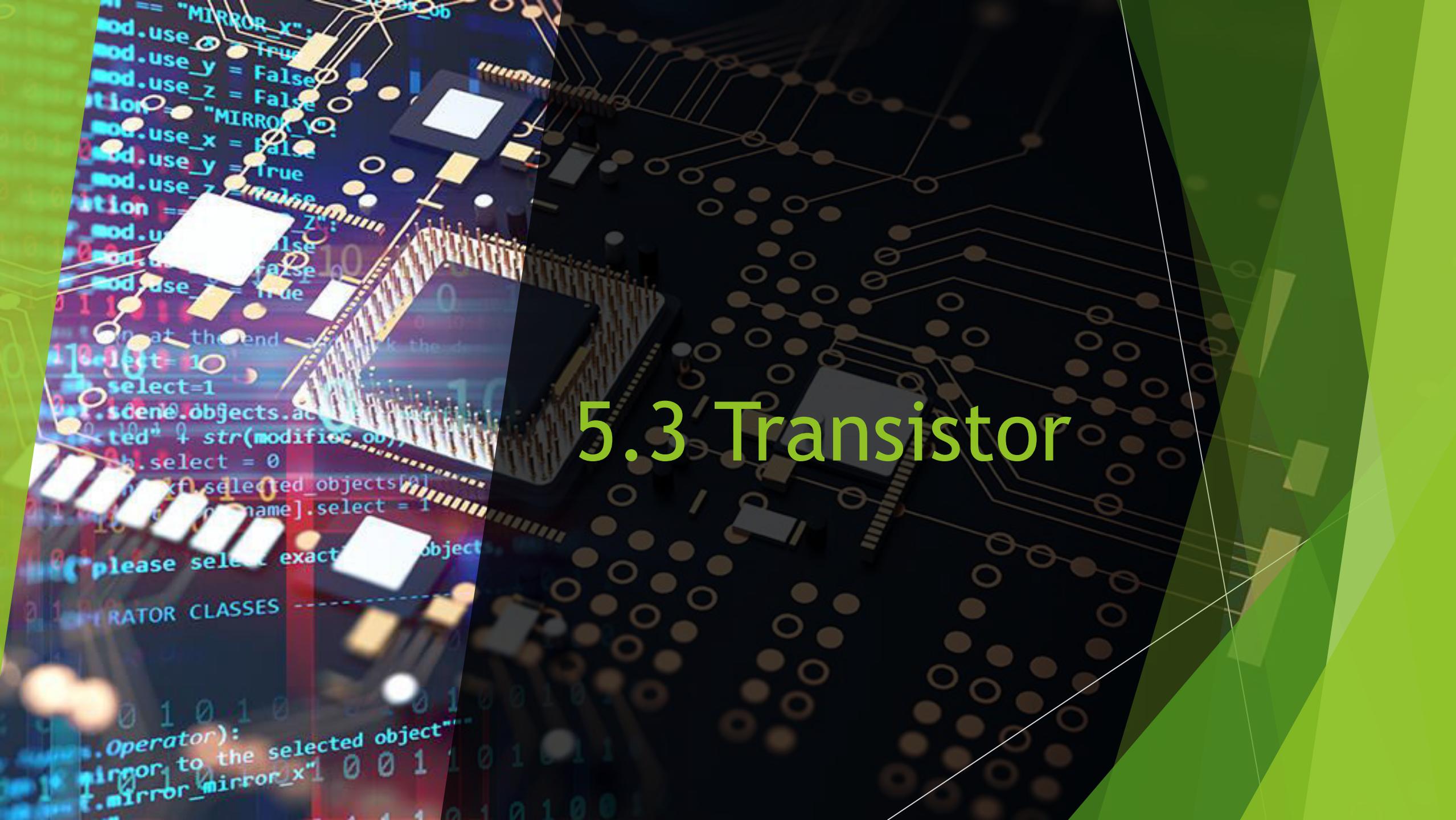
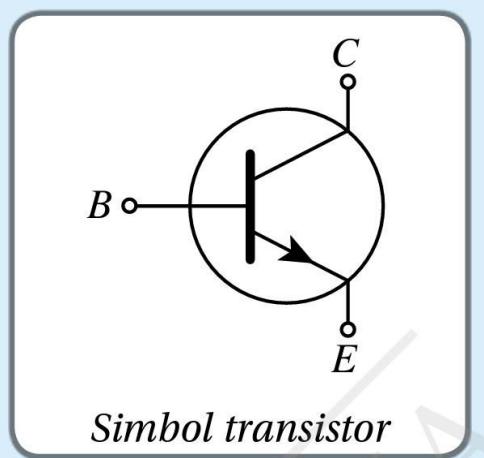
# Transistor


- ▶ Transistor merupakan satu komponen elektronik yang mempunyai tiga terminal, iaitu pengeluar, E, tapak, B dan pengumpul, C.
  - ▶ Pengeluar, E berfungsi membekalkan pembawa cas kepada pengumpul
  - ▶ Tapak, B merupakan lapisan nipis di bahagian tengah transistor untuk mengawal pengaliran pembawa cas daripada pengeluar ke pengumpul.
  - ▶ Pengumpul, C pula berfungsi untuk menerima pembawa cas daripada pengeluar
- Terdapat dua jenis transistor, iaitu transistor npn dan transistor pnp




*Gambar foto 5.5 Transistor*

### *Jadual 5.3 Transistor npn dan transistor pnp*

Transistor npn	Transistor pnp
<p>Pengumpul, C Tapak, B Pengeluar, E</p> <p>Pengumpul, C Tapak, B Pengeluar, E</p>	<p>Pengumpul, C Tapak, B Pengeluar, E</p> <p>Pengumpul, C Tapak, B Pengeluar, E</p>
Anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus dari B ke E.	Anak panah dalam simbol menunjukkan arah aliran arus dari E ke B.

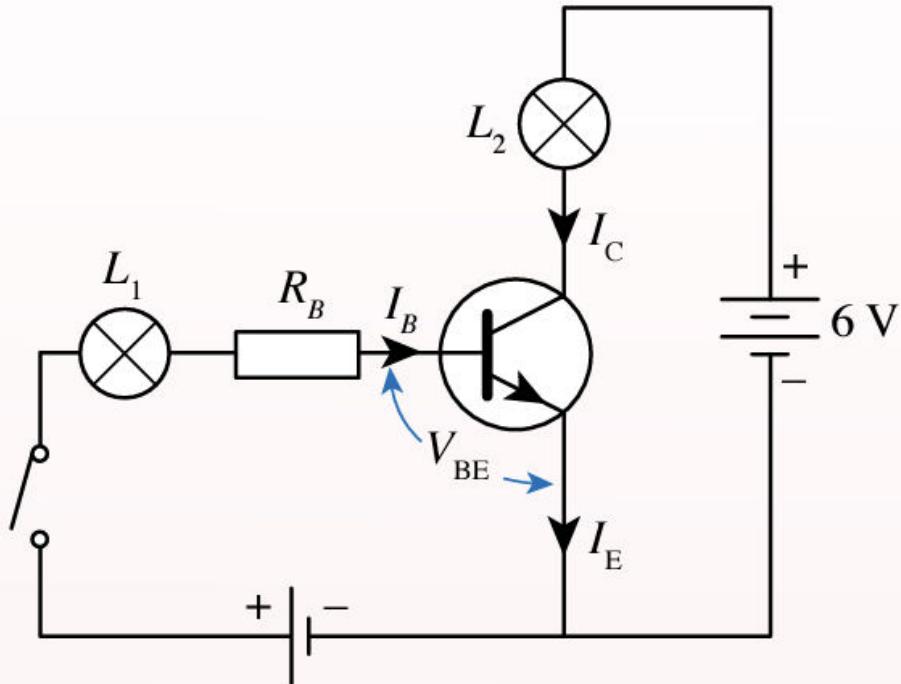

(a) Transistor npn

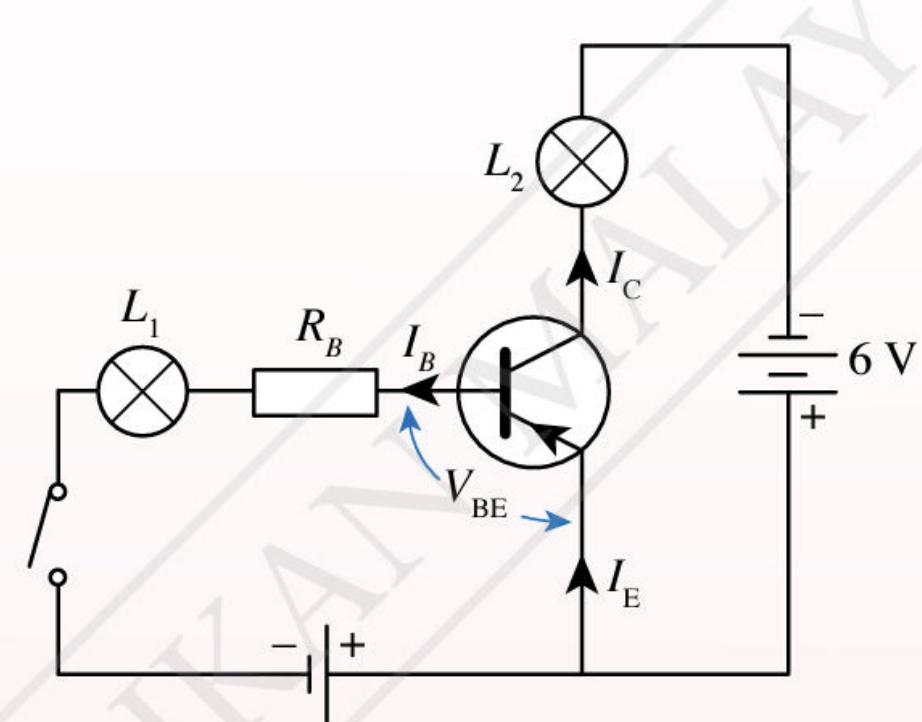

(b) Transistor pnp


**Rajah 5.13 Litar bertransistor**

- Apabila suis terbuka, mentol  $L_1$  tidak menyala kerana litar tapak tidak lengkap dan arus tapak,  $I_B$  ialah sifar.
- Mentol  $L_2$  tidak menyala walaupun litar pengumpul adalah lengkap kerana transistor tidak dihidupkan dan arus pengumpul,  $I_C$  ialah sifar.
- Apabila suis tertutup, mentol  $L_1$  menyala dengan malap kerana perintang,  $R_B$  berintangan tinggi dan arus tapak,  $I_B$  adalah sangat kecil. Mentol  $L_2$  menyala dengan terang kerana arus pengumpul,  $I_C$  adalah besar berbanding dengan arus tapak,  $I_B$ .
- Arus tapak yang kecil menghasilkan suatu voltan,  $V_{BE}$ . Apabila  $V_{BE}$  mencapai satu nilai minimum, litar pengumpul akan dihidupkan.
- Arus tapak,  $I_B$  dapat mengawal pengaliran arus pengumpul,  $I_C$ . Keadaan ini membolehkan transistor bertindak sebagai suis.
- Rintangan,  $R_B$  adalah besar untuk mengehadkan arus tapak,  $I_B$  supaya transistor tidak menjadi panas dan terbakar.
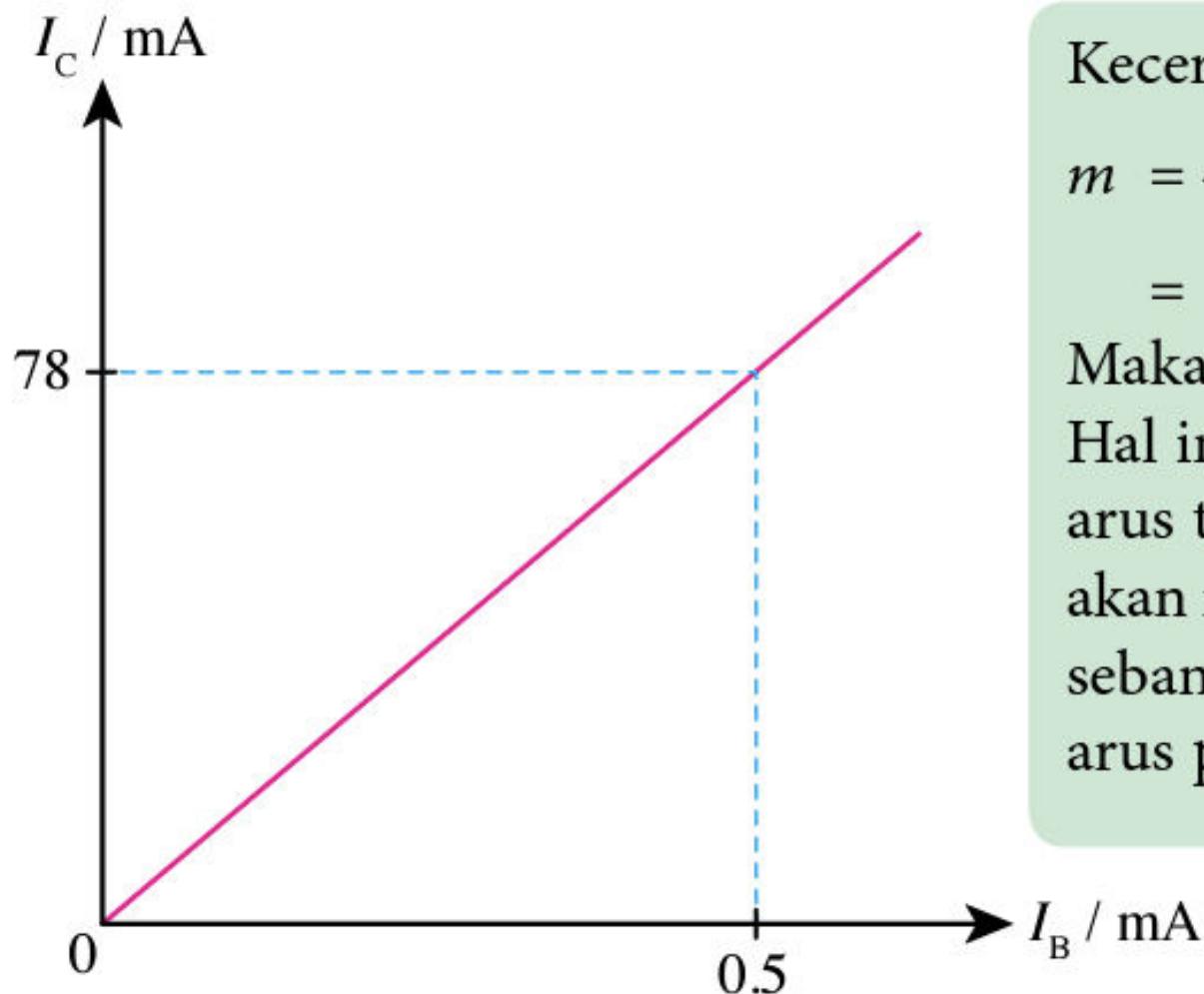
## Fungsi Transistor sebagai Amplifier Arus

- ▶ Transistor mampu menggandakan arus elektrik





Kecerunan graf,

$$m = \frac{78.0 - 0}{0.5 - 0} \\ = 156$$

Maka,  $\beta = 156$

Hal ini bermaksud perubahan arus tapak sebanyak 1 mA akan menghasilkan perubahan sebanyak 156 mA di arus pengumpul.


**Rajah 5.16** Graf  $I_C$  melawan  $I_B$

Pertambahan arus tapak,  $I_B$  yang kecil akan menghasilkan perubahan yang besar dalam arus pengumpul,  $I_C$ . Dengan ini, transistor berfungsi sebagai **amplifier arus**.

Dalam suatu litar bertransistor, bekalan kuasa atau bateri akan membekalkan beza keupayaan yang tetap. Transistor memerlukan suatu beza keupayaan,  $V_{BE}$  yang melebihi voltan minimum untuk berfungsi. Untuk memperoleh beza keupayaan yang kecil ini, suatu litar pembahagi voltan boleh digunakan.

Dalam kaedah pembahagi voltan, dua perintang dengan rintangan,  $R_1$  dan  $R_2$  perlu disambungkan secara bersiri dengan bekalan kuasa,  $V_{in}$  seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5.17. Disebabkan arus yang sama mengalir melalui kedua-dua perintang, maka hubungan antara voltan dengan rintangan adalah seperti persamaan yang berikut:


$$V_{out} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{in}$$

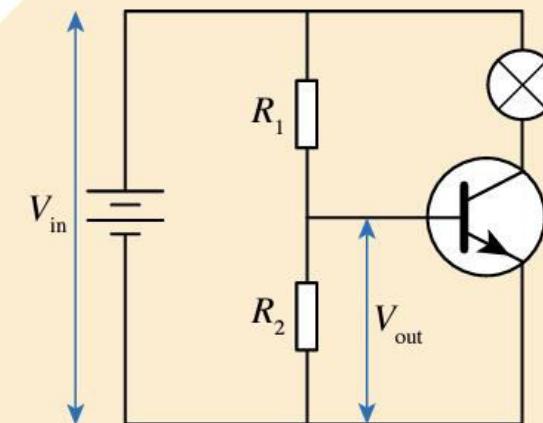

**Rajah 5.17** Pembahagi voltan
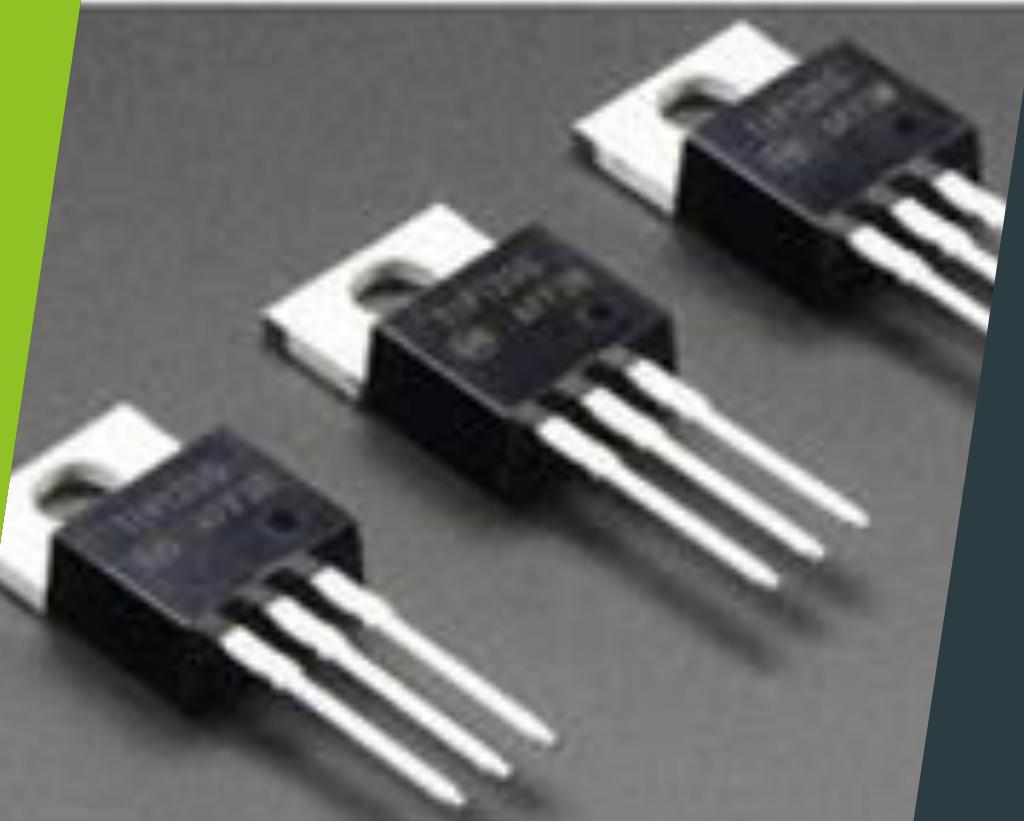
### Galeri **MAKLUMAT**


$V_{BE}$  yang minimum untuk menghidupkan transistor silikon dan transistor germanium ialah 0.7 V dan 0.3 V masing-masing.


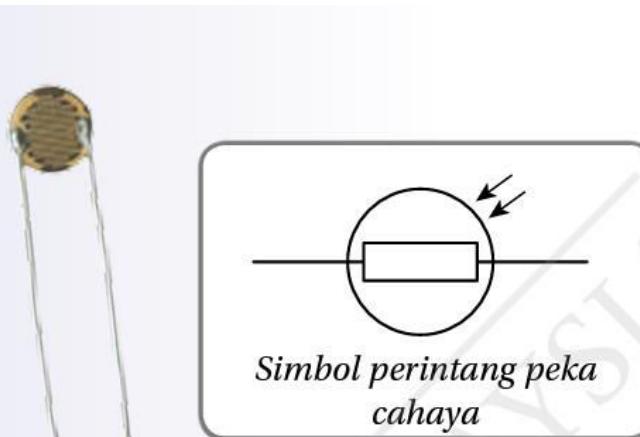
## Kegunaan Transistor sebagai Suis Automatik

- ▶ Dalam suatu litar bertransistor, arus tidak mengalir dalam litar pengumpul kecuali jika terdapat arus mengalir dalam litar tapak
- ▶ Hal ini bermakna transistor boleh berfungsi sebagai suis dengan menghidupkan atau mematikan arus tapak
- ▶ Kaedah pembahagi voltan yang telah dipelajari boleh diguna pakai untuk mengawal arus tapak bagi menghidupkan atau mematikan transistor secara automatik.


- Perintang peka cahaya (LDR) ialah sejenis perintang. Nilai rintangannya berubah dengan keamatan cahaya. Nilai rintangan LDR adalah tinggi apabila keamatan cahaya rendah dan sebaliknya.
- Dalam keadaan gelap, rintangan LDR adalah sangat tinggi. Berdasarkan konsep pembahagi voltan, nilai voltan merentasi LDR,  $V_{LDR}$  akan meningkat. Apabila nilai  $V_{LDR}$  melebihi voltan minimum merentasi  $B$  dan  $E$ , arus tapak  $I_B$  akan mengalir dan menghidupkan transistor. Keadaan ini menyebabkan arus pengumpul  $I_C$  yang tinggi mengalir dalam litar pengumpul dan mentol akan menyala.



**Gambar foto 5.6** Perintang peka cahaya

## Perintang peka cahaya dalam suis kawalan cahaya

- Dalam keadaan cerah, rintangan LDR adalah rendah. Maka, nilai  $V_{LDR}$  akan berkurang. Apabila nilai  $V_{LDR}$  adalah kurang daripada voltan minimum merentasi  $B$  dan  $E$ , maka tiada arus tapak,  $I_B$  yang mengalir untuk menghidupkan transistor. Keadaan ini menyebabkan arus pengumpul  $I_C$  tidak dapat mengalir dan mentol tidak menyala.
- Litar ini digunakan dalam lampu jalan automatik.

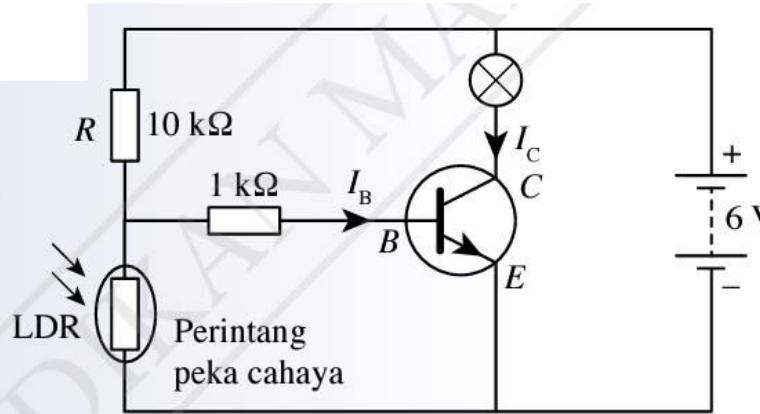


**Rajah 5.18** Litar suis kawalan cahaya

## Perintang peka cahaya dalam suis kawalan cahaya
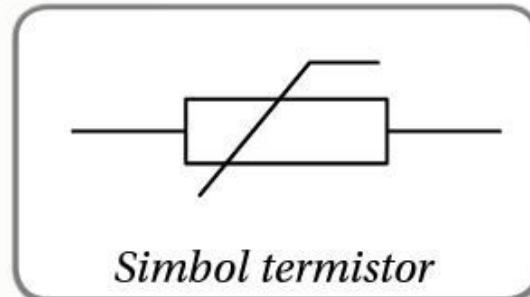
## **Termistor dalam penggera kawalan suhu**

- Termistor ialah sejenis perintang. Nilai rintangannya berubah dengan mengikut suhu persekitaran. Rintangannya adalah tinggi dalam keadaan suhu bilik (suhu rendah).
- Apabila suhu di sekitar termistor meningkat, rintangannya menjadi rendah dan voltan merentasi termistor juga berkurang. Berdasarkan konsep pembahagi voltan, apabila voltan merentasi




*Simbol termistor*

**Gambar foto 5.7 Termistor**

- Apabila suhu di sekitar termistor meningkat, rintangannya menjadi rendah dan voltan merentasi termistor juga berkurang. Berdasarkan konsep pembahagi voltan, apabila voltan merentasi termistor berkurang, voltan merentasi perintang  $R$ ,  $V_R$  akan meningkat. Apabila nilai  $V_R$  melebihi voltan minimum merentasi  $B$  dan  $E$ , arus tapak,  $I_B$  akan mengalir dan transistor dapat dihidupkan. Keadaan ini menghasilkan nilai arus pengumpul  $I_C$  yang tinggi mengalir dalam litar dan mentol akan bernyala.

- ▶ Litar ini sesuai sebagai suis automatik dalam sistem penggera kawalan suhu.

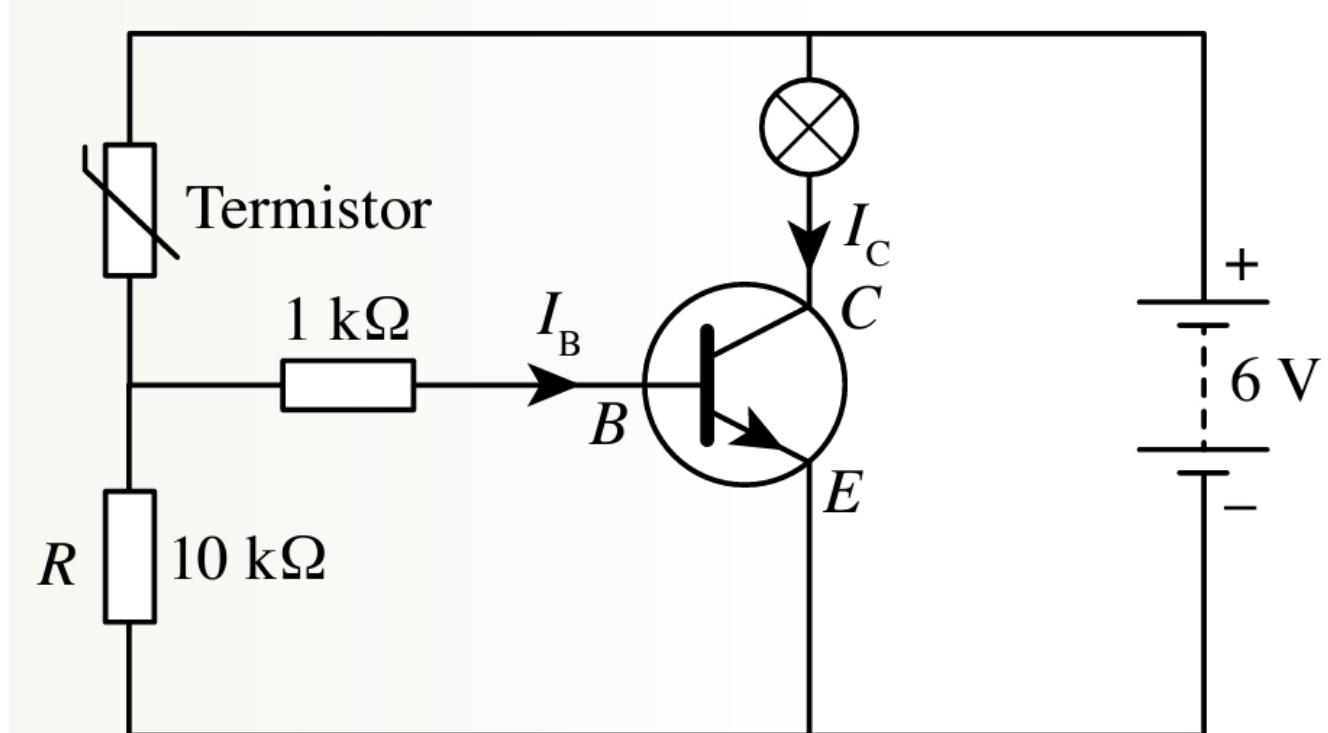

**Rajah 5.19** Litar penggera kawalan suhu

# TAMAT

