

SKEMA JAWAPAN
KOLEKSI SOALAN-SOALAN KERTAS 2 FIZIK PERCUBAAN SPM 2024
BAB 5 TINGKATAN 5: ELEKTRONIK / ELECTRONICS
YIK 2024

1a)	Diod semikonduktor	1
1b)	Membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja	1
1c)	Mentol menyala Sambungan pincang depan	1 1
Jumlah		4

SELANGOR (MODUL PINTAS) SET 1 2024

2(a)	Termistor // Thermistor	1
2(b)	meningkat // increase	1
2(c)	M1 $\frac{V_Z}{R_Z} = \frac{V}{R_Z + R_2}$ M2 $\frac{4.5}{15000} = \frac{6}{R_Z + 15000}$ M3 $R_Z = 5000 \Omega$	3
JUMLAH		5


SELANGOR (MODUL PINTAS) SET 2 2024

2(a)	Perintang Peka Cahaya // <i>Light dependent resistor</i>	1
2(b)	Meningkat // <i>Increases</i>	1
2(c)	M1 Rumus yang betul $\frac{V_Q}{R_Q} = \frac{V}{R_Q + R_2}$ M2 Gantian yang betul $\frac{4}{R_Q} = \frac{6}{R_Q + 20000}$ M3 Jawapan dan unit betul $R_Z = 40000 \Omega$	3
JUMLAH		5



NEGERI SEMBILAN 2024

Nombor Soalan	Jawapan	Markah
2 (a)	npn	1
2 (b) (i)	Pembahagi beza keupayaan // potential divider	1
2 (b) (ii)	menghadkan arus tapak // to limit base current	1
2 (c) 1 2 3 4 5	Keamatan cahaya rendah // light intensity is low // tidak catayor Rintangan PPC bertambah // LDR resistance is high, R_y bertambah, $R_{AB} \uparrow$ $V_b / V_{be} / V_{ppc}$ tinggi // V_{LDR} high // V_y / V_{AB} Ib / Arus tapak tinggi // Base current high TRANSISTOR ON // transistor diaktifkan.	1 1 1 1 1
JUMLAH		5

KELANTAN 2024

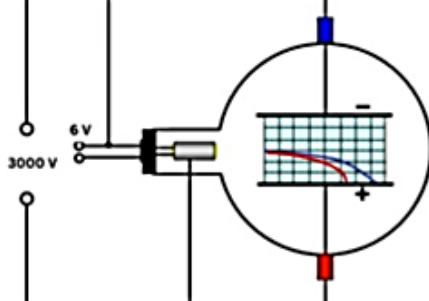2 (a)	Pancaran termion	1	1
(b)	$Q = It$ $= 0.05A \text{ (10 saat)}$ $= 0.5 C \text{ (jawapan dengan unit yang betul)}$	1	2
(c)(i)	 <p>Pesongan sinar katod lebih awal terpesong (asalkan tidak melebihi garisan asal)</p>	1	1
(ii)	Kekuatan medan elektrik bertambah/kuat/ daya tarikan elektrik bertambah / kuat Reject : Voltan bertambah / meningkat / besar	1	1
Jumlah		5	5


PERAK 2024

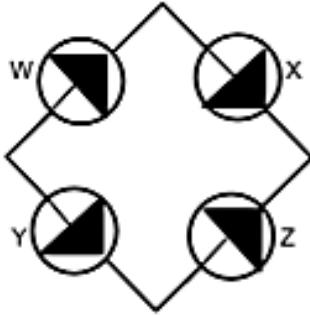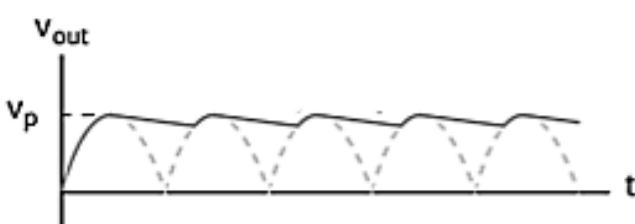3	(a)	Diod semikonduktor // Diod <i>Semiconductor diode // Diode</i>		1
	(b)(i)	Kerana arus tidak dibenarkan mengalir melalui mentol // Litar pincang songsang // Diode Q dipincang songsang <i>Because current is not allowed to flow through the bulb //</i> <i>Reverse biased circuit // Diode Q is reverse biased</i>		1
	(b)(ii)	Songsangkan sambungan terminal sel kering // songsangkan sambungan terminal diod.		1
	(c)(i)	<i>Reverse the connection of the terminals of dry cell //</i> <i>Reverse the connection of the terminals of diode</i>		
				
		4 ✓✓✓✓ – 2 markah / 2 marks		1
		2 ✓✓ atau / or 3 ✓✓✓ – 1 markah / 1 mark		1
		1✓ – 0 markah / 0 mark		1
	(c)(ii)			1
		JUMLAH	6	

PAHANG JUJ SET 2 2024

No. 4	Peraturan pemarkahan	Markah
(a)	Alur elektron berhalaju tinggi / Bercas negatif / Boleh dipesongkan oleh medan elektrik / Boleh dipesongkan dalam medan magnet / Bergerak lurus <i>High velocity of electron beam / Negatively charged / Can be deflected by an electric field / Can be deflected in magnetic field / Travel in straight line</i>	1
(b)	M1 Apabila tiub vakum disambung ke bekalan kuasa V.L.T, kekuatan medan elektrik bertambah / Beza keupayaan antara katod dan anod bertambah <i>When a vacuum tube is connected to an E.H.T power supply, electric field strength increases / Potential difference between cathode and anode is increases</i> M2 Elektron ditarik ke anod <i>Electron attracted to the anode</i> M3 Elektron bergerak dengan halaju tinggi / Elektron memecut <i>Electron moves with high velocity / Electron accelerate</i> M4 Alur elektron berhalaju tinggi <i>High velocity electron beam</i>	MAKS 3
(c) (i)	M1 Penggantian yang betul <i>Correct substitution</i> Tenaga keupayaan elektrik bagi satu elektron, $E = eV$ <i>Electrical potential energy, E = eV</i> $1.6 \times 10^{-19} \times 670$ M2 Jawapan dengan unit yang betul <i>Answer with correct unit</i> $1.072 \times 10^{-16} J$	1 1
(ii)	M1 Formula yang betul <i>Correct formula</i> $\frac{1}{2}mv_{\text{maks}}^2 = eV \quad / \quad v_{\text{maks}} = \sqrt{\frac{2eV}{m}}$ M2 Penggantian yang betul <i>Correct substitution</i> $\sqrt{\frac{2 \times 1.072 \times 10^{-16}}{9.1 \times 10^{-31}}}$ M3 Jawapan dengan unit yang betul <i>Answer with correct unit</i> $15349410.27 \text{ m s}^{-1} / 1.5349 \times 10^7 \text{ m s}^{-1}$ Terima sekurang-kurangnya 4 tp	1 1 1
		9

PAHANG JUJ SET 1 2024

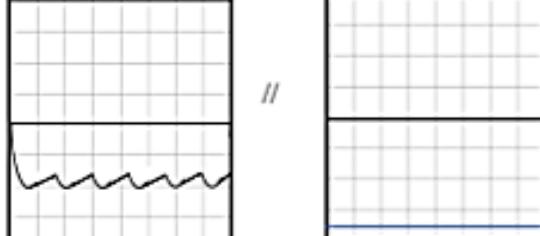5	(a)	Untuk membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja <i>To allow current flow in one direction</i>	1	1
	(b)(i)	Rajah 5.1 = Rajah 5.2 / Arus ulang alik <i>Diagram 5.1 = Diagram 5.2 / Alternating current</i>	1	1
	(b)(ii)	Rajah 5.1 : 1 diod / diode Rajah 5.2 : 4 diod / diodes	1	1
	(b)(iii)	Rajah 5.1 : Rektifikasi gelombang separuh <i>Half wave rectification</i> Rajah 5.2 : Rektifikasi gelombang penuh <i>Full wave rectification</i>	1	1
	(c)	Jika litar elektrik mengandungi satu diod, rektifikasi gelombang separuh terhasil dan jika litar elektrik mengandungi empat diod, rektifikasi gelombang penuh terhasil. <i>If an electric circuit has one diode, half wave rectification is produced and if an electric has four diodes, full wave rectification is produced.</i>	1	1
	(d)(i)	 //	1	2
	(d)(ii)	Kapasitor meratakan arus // Diod pincang songsang <i>Current smoothes capacitor // Reverse bias diode</i>	1	1

SBP 2024
-TIADA SKEMA-

KEDAH 2024

NO SOALAN		CADANGAN PEMARKAHAN	MARKAH	JUMLAH MARKAH
8	(a)	Lapisan susutan <i>Depletion region</i>	1	1
	(b)	Semasa separuh kitar pertama, diod adalah pincang hadapan dan membenarkan arus mengalir melaluinya <i>During the 1st half cycle, diode is forward biased and allows current to flow through it</i>	1	2
		Semasa separuh kitar kedua, diod adalah pincang songsang dan arus tidak dapat mengalir melaluinya <i>During the 2nd half cycle, diode is reverse biased and current is not able to flow through it</i>	1	
	(c) (i)	Dua / Empat <i>Two / Four</i> Menghasilkan litar rektifikasi gelombang penuh <i>Produce full wave rectification circuit</i>	1 1	2
	(ii)	Transformer injak turun <i>Step-down transformer</i> Menurunkan voltan output <i>Decrease output voltage</i>	1 1	2
	(iii)	Kapasitor <i>Capacitor</i> Meratakan arus (output) <i>To smoothen the (output) current</i>	1 1	2
			JUMLAH	9

SMKA & SABK 2024

SOALAN 8	JAWAPAN	MARKAH	NOTA
(a)	Separuh gelombang <i>half-wave</i>	1	
(b)	<p>M1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beza keupayaan meningkat, kapasitor dicaskan - Beza keupayaan meningkat, tenaga disimpan (dalam kapasitor) - Tenaga disimpan (dalam kapasitor) apabila beza keupayaan meningkat - Ada arus, kapasitor cas - Diod pincang hadapan, kapasitor cas - Arus bertambah, kapasitor cas - Ada arus, tenaga disimpan (dalam kapasitor) - Arus bertambah, tenaga disimpan (dalam kapasitor) - <i>Potential difference increases capacitor charged</i> - <i>Potential difference increases energy is stored (in capacitor)</i> - <i>Energy is stored (in capacitor) when potential difference increases</i> - <i>When there is current capacitor charged</i> - <i>When current increases capacitor charged</i> - <i>Forward bias capasiotr charged</i> - <i>When there is current energy is stored (in capacitor)</i> <p>M2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beza keupayaan menyusut, kapasitor menyahcas - Tiada arus, kapasitor nyahcas - Arus berkurang, kapasitor nyahcas - Diod pincang songsang, kapasitor nyahcas - Tiada arus, tenaga dikembalikan - Arus berkurang, tenaga dikembalikan - Tiada arus, tenaga dikeluarkan (idea tenaga digunakan dalam litar apabila tiada arus) - <i>Potential difference decreases capacitor discharged</i> - <i>No current energy return</i> - <i>Current decreases energy return</i> - <i>No current energy released</i> - <i>Current decreases energy released</i> - <i>No current capacitor discharge</i> - <i>Reversed bias capacitor discharge</i> - <i>Current decreases capacitor discharge</i> <p>M3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Voltan output diratakan 	1	

	<ul style="list-style-type: none"> - Arus diratakan - <i>Smoothed output voltage</i> - <i>Smooth current</i> 		
(c)(i)	<p>M1 : 4 <i>Reject : Lebih dari 1 / Lebih / more than 1 / more</i></p> <p>M2 : Menghasilkan rektifikasi gelombang penuh <i>Produce full wave rectification</i></p>	1	
(c)(ii)	<p>M1 : Selari <i>Parallel</i></p> <p>M2 : meratakan arus output / arus output dapat diratakan <i>to smoothen the output current</i></p> <p>REJECT: arus seragam (ada dalam soalan) / voltan output tinggi</p>	1	
(c)(iii)	<p>M1 : Lebih tinggi / Lebih besar <i>Higher / bigger</i></p> <p>M2 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - menghasilkan arus yang lebih rata / licin - voltan output rata - simpan banyak cas - simpan banyak tenaga - <i>produce smoother current</i> - <i>smooth output voltage</i> - <i>store more charge</i> - <i>store more energy</i> <p>REJECT: arus seragam (ada dalam soalan) / voltan output tinggi</p>	1	
JUMLAH		9	

MRSM 2024

9	<p>(a) Menyatakan maksud pancaran termion dengan betul <u>Pemancaran elektron(bebas) daripada permukaan logam yang dipanaskan.</u> <i>The emission of free electrons from a heated metal surface.</i></p>	1	<small>Rej. tambahan ayat kepada maksud</small> <small>Rej. pembebasan elektron</small>
	<p>(b) (i) Menghitung tenaga kinetik elektron dengan betul Tenaga kinetik = tenaga keupayaan elektrik $= eV$ $= 1.6 \times 10^{-19} \times (5 \times 1000)$ $= 8 \times 10^{-16} J \quad // 8 \times 10^{-19} kJ$</p>	1 1 1	Penukaran kV $5 \times 1000: 1M$

terima:
lukisan 4 diod



	Kotak Z <i>Box Z</i>	Sambungan kapasitor selari dengan perintang. <i>Connection capacitor parallel with resistor</i>	Supaya kapasitor dapat dicas dan dinyahcas (secara berselang seli dalam litar.) // litar menjadi lengkap // meratakan arus/ voltan <i>Capacitor charges and discharges (alternately in the circuit) // produce complete circuit // smoothen output current / potential difference</i>	Rej. Arus lebih efisyen
	Bentuk gelombang output pada CRO <i>Output wave pattern on CRO</i>	Rata // mendatar// lukisan <i>Smoothen line//</i>  <i>smoothen full-wave rectification</i>	Beza keupayaan / arus stabil / seragam / tetap /malar <i>Stable / constant potential /uniform difference / electric current</i> Rej. <i>Full-wave rectification</i> Rej. mantap / steady	1,1
	Pilihan: R <i>Choice:</i>	Sebab menggunakan transformer injak turun, 4 diod, sambungan kapasitor selari dengan perintang dan bentuk gelombang pada OSK dilicinkan <i>diratakan</i> <i>Because use Step-down transformer, 4 diode, connection capacitor parallel with resistor and output wave pattern on CRO is smoothen</i>	<i>boleh lukis</i>	1 1
		JUMLAH	20	